

横手市民会館

照明設備一覧表

名 称	回 路 数	備 考
第1ボーダーライト	200w×81灯	4色 72・78・W・W (ボーダー切替8回路)
第2ボーダーライト	200w×81灯	4色 72・78・W・W (ボーダー切替8回路)
プロセニアムサスペンションライト	30A×12回路	1kw凸レンズ×8台・1kwフレネル×10台 20A C型コネクタ DMX出力1・2 直回路20A C型2回路
第1サスペンションライト	30A×16回路	1kw凸レンズ×16台・1kwフレネル×8台 20A C型コネクタ DMX出力1・2 直回路20A C型2回路
第2サスペンションライト	30A×16回路	1kw凸レンズ×16台・1kwフレネル×8台 20A C型コネクタ DMX出力1・2 直回路20A C型2回路
アッパーホリゾンライト	300w×80灯	4色 71・72・63・22
ローアホリゾンライト	300w×72灯	4色 72・59・22・40
フットライト	200w×96灯	3色 上手/下手:20A C型コネクタ×3回路
花道フットライト	60w×36灯	2色 78・W
フロントサイドライト	30A×上下各4回路	3台4色 1kw凸レンズ×24台 20A C型コネクタ DMX出力1 直回路30A C型1回路
フロントサイドバルコニーライト	30A×上下各3回路	2台3色 1kw凸レンズ×12台 20A C型コネクタ
第1シーリングライト	30A×12回路	6台4色 1kw凸レンズ×30台 20A C型コネクタ DMX出力1 直回路30A C型1回路
第2シーリングライト	30A×6回路	1.5kw凸×12台 20A C型コネクタ DMX出力1 直回路30A C型1回路
第1天反ライト	300w×22灯	前列12灯 後列10灯 (2sus1~4切替)
第2天反ライト	300w×18灯	前列10灯 後列 8灯 (2sus5~8切替)
センターピンスポット	2台	クセノン2kw

フロアコンセント

花F上	30A×2回路	C型30Aコンセント
花F下	30A×2回路	C型30Aコンセント
袖C 1~3	30A×3回路	上下コンモ C型30Aコンセント DMX出力1・入力1 直回路30A C型2回路
FC1 1~4	30A×4回路	上下コンモ C型30Aコンセント
FC1 5~8	30A×4回路	上下コンモ C型30Aコンセント
FC1 9~12	30A×4回路	上下コンモ C型30Aコンセント
FC3 1~3	30A×3回路	上下コンモ C型30Aコンセント
奥C 1~4	30A×4回路	上下コンモ C型30Aコンセント DMX出力1・入力1 直回路30A C型2回路
LH上	30A×4回路	C型30Aコンセント
LH下	30A×4回路	C型30Aコンセント

調光卓

調光卓 プレジャー Σ	DMX512×2系統	仕込用PC/ ワイヤレスリモコン(モバイルPC)付
パッチ場面数	4場面	
プリセットフェーダー	80本×3段	ピアノスイッチ付き
1段プリセット使用時	240本×1段	
サブマスターフェーダー	20シーン×50ページ	
キューの記憶容量	1000シーン	
マスターフェーダー	1本	
クロスフェーダー	1組	
エフェクトパターン数	100パターン(1000ステップ)	
外部記憶	3, 5インチFD×2台 (COMOS,JASC II 対応)	
外部持込卓接続可能	客席後方部にDMX-入力端子2系統・直回路30A C型2回路	
調光室にDMXパッチ盤あり	DMXミキサー1台・DMX分配器2台	
サブマスター切替場所	上手 サブマスター10本・作業灯スイッチ(1Bor/2Bor/客電)	
	下手 サブマスター20本・客電調光フェーダー・作業灯スイッチ(1Bor/2Bor/客電)	

音響電源	上手 30A×6口 ・ 下手 30A×6口
------	-----------------------

仮設電源	3相4線 225A 舞台上手(音響電源用含む)
------	-------------------------